

Prontuario d'esame — CALC

Cresce a ogni lezione (/lezione CALC <ID>, sezione «Passo di procedura»).

Si porta alla prova del checkpoint (~3 nov) e si rifinisce sul ciclo delle prove.

Notazione: quella del docente.

1. Procedura d'esame

La sequenza di decisioni dal testo all'elaborato, consegne a), b), c). Un passo per riga, al suo posto; ogni passo cita la lezione che lo ha introdotto.

1. **Memorie** (lezione 02). (a) Scomponi ogni taglia in potenze di due. (b) EPROM dal blocco più grande in su a partire da 0, RAM in alto fino a FFFFFFFFh; controlla l'allineamento (base multipla della taglia). (c) Tabella «nome · range · 4 banchi da taglia/4». (d) Per ogni blocco il *chip-select* minimo che lo distingue da **tutti i dispositivi presenti**, porte comprese, più ·BEi per banco. (e) Banco da 2^k byte: $A[k-1..0] \leftarrow BA[k+1..2]$; banco *i* su $BD[8i+7..8i]$. (f) Verifica la mutua esclusione dei CS a coppie.

2. Notazione del docente

Forme da riprodurre identiche nell'elaborato (espressioni di decodifica, segnali, range, codice).

Cosa	Forma del docente	Fonte
prodotto, negazione	$BA31^* \cdot BA30 \cdot BE0$ (· e * postfisso)	soluzione 2025-01-08 p. 3
tabella memorie	RAM $80000000h:FFFFFFFh$, 4 banchi da 512 MB	soluzione 2025-01-08 p. 2
nome dei CS per banco	$CS_EPROM_1GB_0 \dots _3$, $CS_RAM_0 \dots _3$	soluzione 2025-01-08 p. 3
comando con verso	$\dots \cdot MEMWR / \dots \cdot MEMRD$ in coda	dispensa 02 p. 47
collegamenti banco	$BA[30..2] \rightarrow A[28..0]$; RAM: RD WR CS; EPROM: RD CS	soluzione 2025-01-08 pp. 9-12

3. Criticità ricorrenti

Quelle che le soluzioni ufficiali segnalano, con la prova da cui provengono.

- Due driver 3-state sullo stesso filo: mai OE attivi insieme → CS mutuamente esclusivi (dispensa 02 p. 6).